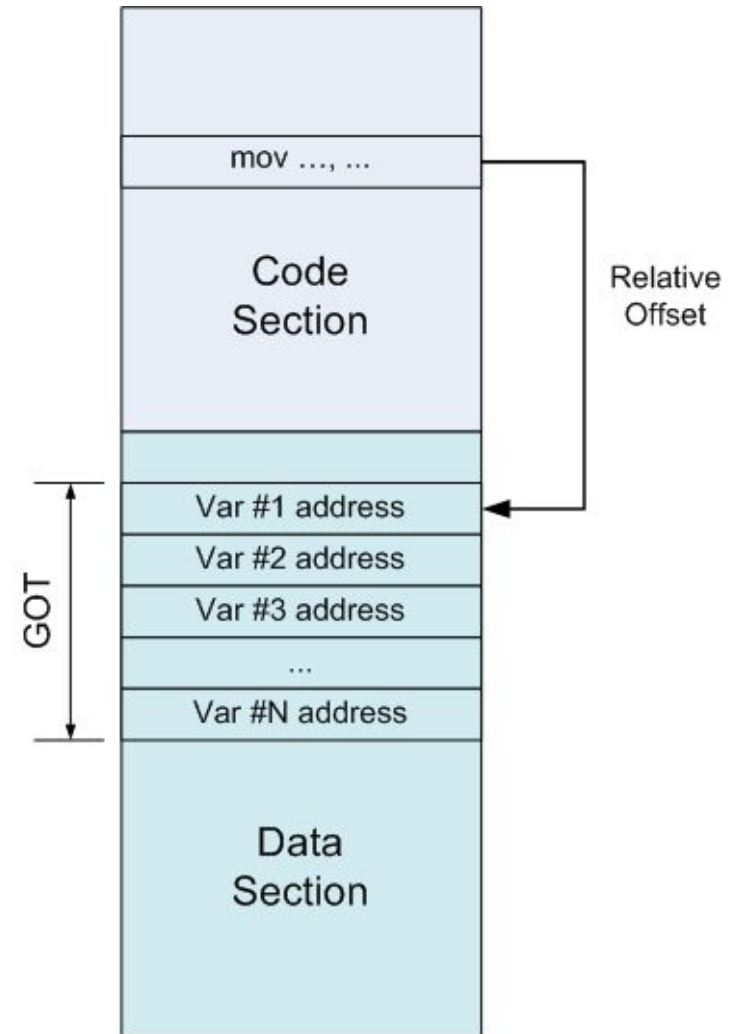


Algorytmy arytmetyki komputerowej


Dodawanie i mnożenie liczb
całkowitoliczbowych

Wykorzystanie


- odejmowanie
- jawnie wywołane operacje +, *
- niejawnie wywołane operacje +, *, np. podczas obliczania adresu na stosie, adresu komórki tablicy, czy adresu zmiennej w PIC
- arytmetyka zmiennoprzecinkowa
- algorytmy dzielenia



Przypomnienie symboli bramek logicznych

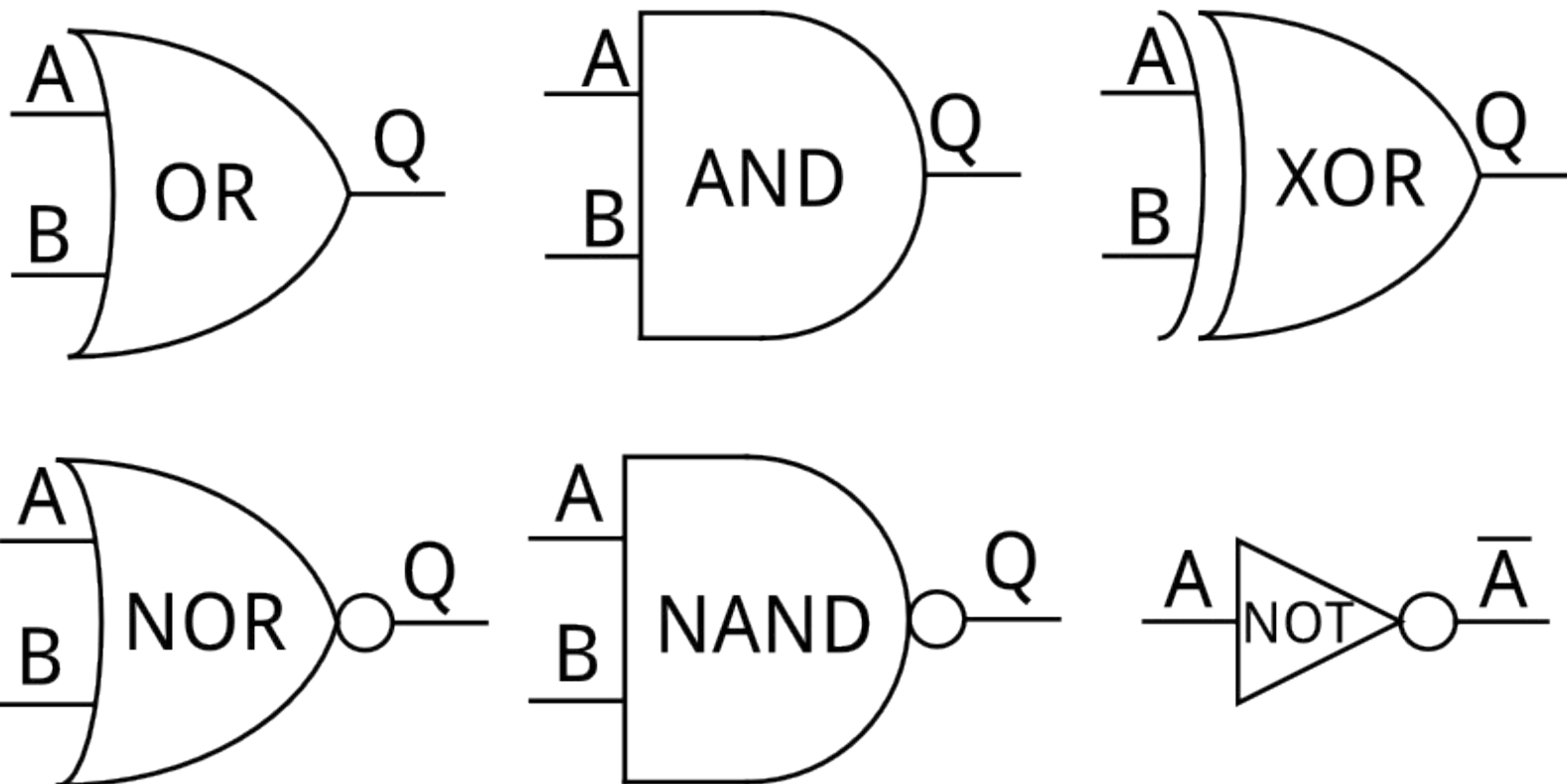


Half adder

 

$$S = A \oplus B$$

$$C = AB$$

Full adder

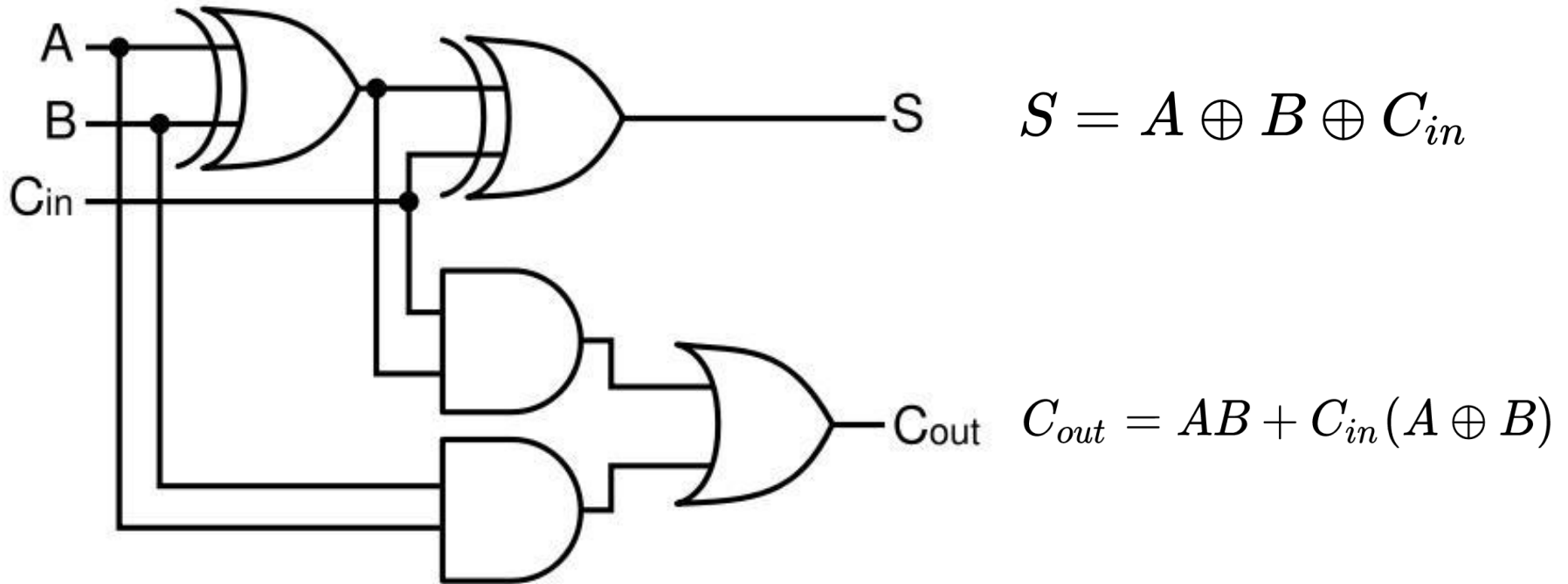

Ripple-carry adder

- dane jest $2n$ wejść (bitów): $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$
- układ składa się z n full adderów
- do każdego full addera dane wejściowe dostępne są od razu, ale trzeba poczekać aż przeniesienie (ang. carry) się rozpropaguje (ang. ripple)
- na początku układ widzi wszystkie przeniesienia równe 0
- wynik zmienia się w czasie, aż po chwili osiągnie ostateczną wartość
- przeniesienie wchodzące do pierwszego full addera stale równe 0

Ripple-carry adder

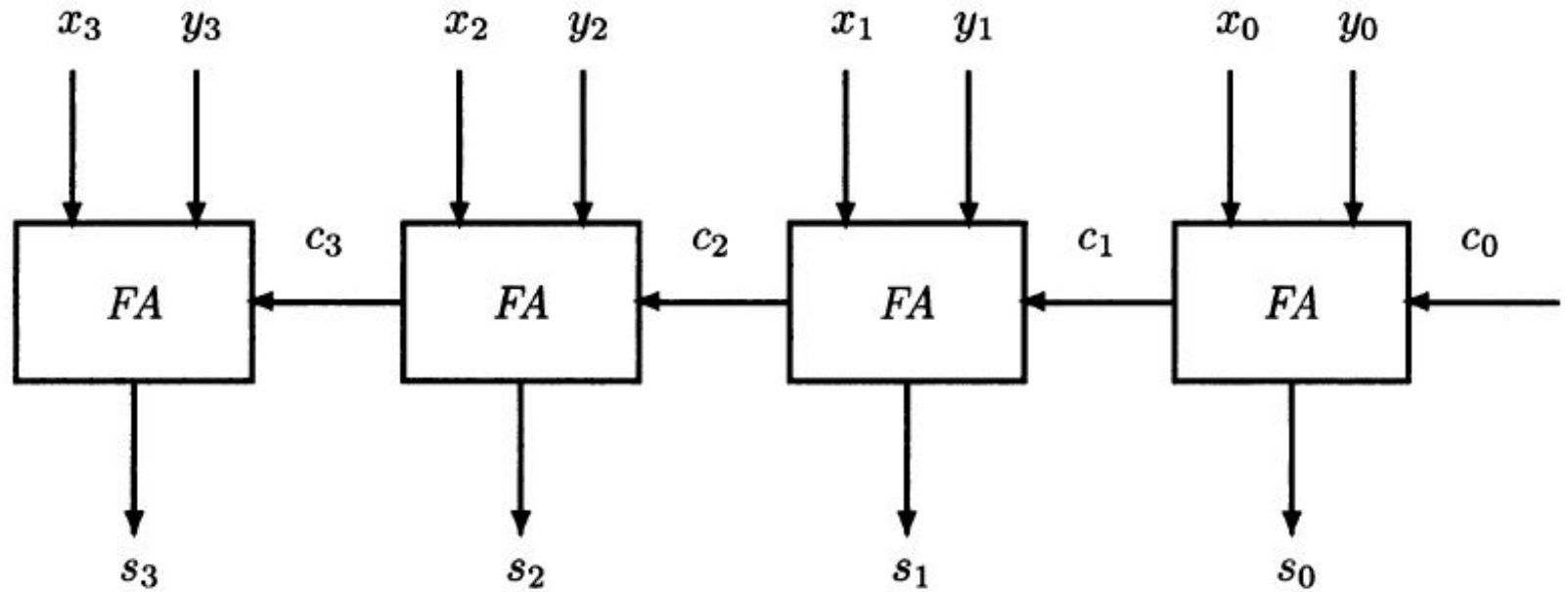


FIGURE 5.1 A 4-bit ripple-carry adder.

Ripple-carry adder


- złożoność czasowa liniowa
- możemy wykrywać, czy przeniesienie skończyło się propagować, np. w obliczaniu $00111+11000$, ale nie chcemy (lub nie potrzebujemy) mieć układu, który działa zmienną ilość czasu

Odejmowanie

$$A - B = A + \bar{B} + 1$$

Odejmowanie

$$A - B = A + \bar{B} + 1$$

 

Odejmowanie

- ustawiamy przeniesienie wchodzące do pierwszego full addera na 1

$$A - B = A + \bar{B} + 1$$

 


FIGURE 5.1 A 4-bit ripple-carry adder.

Carry-look-ahead adder, podejście 1

- pomysł: i -te przeniesienie jest funkcją danych wejściowych, więc można je wygenerować od razu, bez czekania na propagację
- zauważmy, że:
 - stan (1, 1) zawsze generuje przeniesienie
 - stan (1, 0) i (0, 1) generuje przeniesienie, jeśli przyszło przeniesienie
 - stan (0, 0) nigdy nie generuje przeniesienia
- niech $G_i = x_i y_i$, $P_i = x_i + y_i$
oznaczają kolejno generowanie i propagowanie i -tego przeniesienia
- wartość kolejnego przeniesienia można zapisać wzorem $c_{i+1} = G_i + c_i P_i$

Carry-look-ahead adder, podejście 1

- możemy wygenerować wszystkie przeniesienia równolegle, według rozwiniętego wzoru

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= G_i + G_{i-1}P_i + c_{i-1}P_{i-1}P_i = \\ &= G_i + G_{i-1}P_i + G_{i-2}P_{i-1}P_i + c_{i-2}P_{i-2}P_{i-1}P_i = \dots \\ &= G_i + G_{i-1}P_i + G_{i-2}P_{i-1}P_i + \dots + c_0P_0P_1 \dots P_i\end{aligned}$$

- oznaczymy opóźnienie pojedynczej bramki jako Δ_G
- obliczenie wszystkich P_i, G_i zajmuje Δ_G
- obliczenie wszystkich c_i zajmuje $2\Delta_G$
- obliczenie wszystkich s_i zajmuje $2\Delta_G$

Carry-look-ahead adder, podejście 1

- złożoność czasowa stała
- wymaga ogromnej liczby bramek logicznych
- wymaga, by bramki logiczne miały n wejść

Carry-look-ahead adder, podejście 1

 


Figure J.14 Pure carry-lookahead circuit for computing the carry-out c_n of an n -bit adder.

Carry-look-ahead adder, podejście 2

- podzielmy wejście na bloki po k bitów
- każdy z bloków implementuje carry-look-ahead adder w czasie stałym
- przeniesienie propaguje się do kolejnych bloków
- złożoność mniej więcej k razy mniejsza niż złożoność ripple-carry adder
- zwykle k jest równe 4
 - długości słów maszynowych dzielą się przez 4
 - względy technologiczne (liczba wejść do bramek logicznych, ...)

Carry-look-ahead adder, podejście 3

- grupy po k (równym 4) bitów
- dodatkowa warstwa look-ahead na grupach, poza pierwotną warstwą na bitach
- niech G^* , P^* oznaczają kolejno przeniesienie generowane przez grupę i przeniesienie propagowane przez grupę

Carry-look-ahead adder, podejście 3

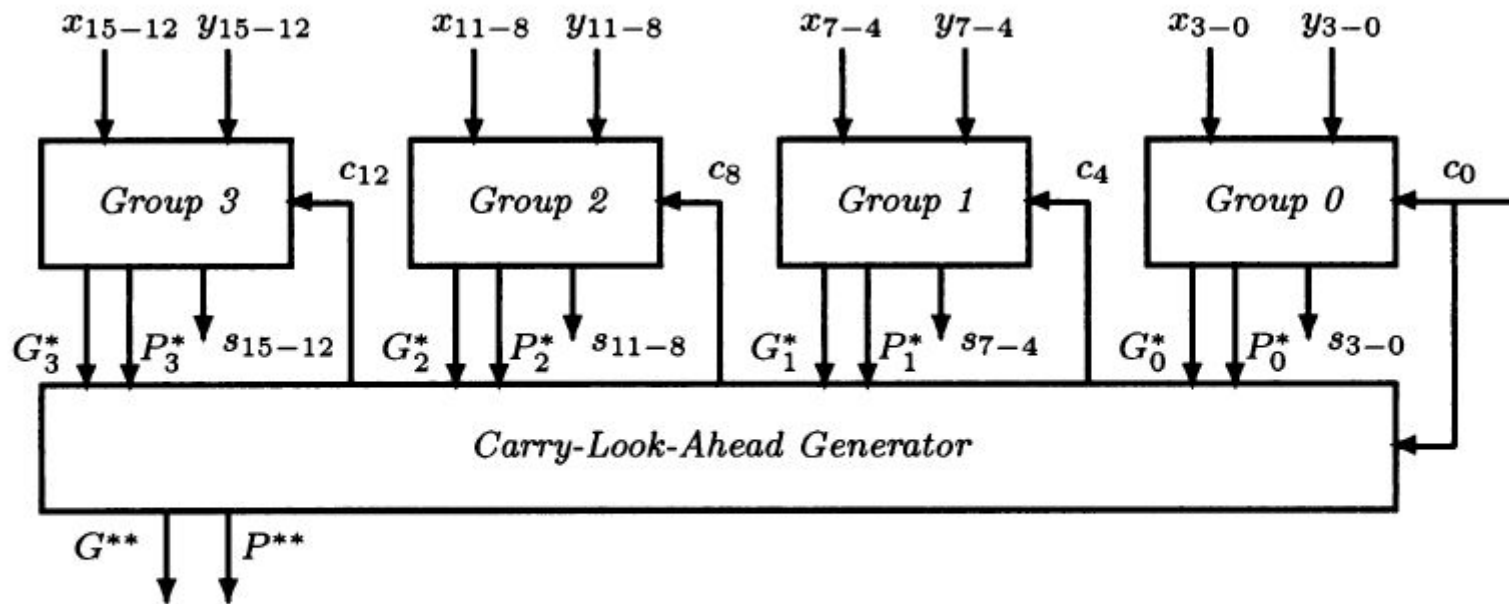


FIGURE 5.2 A 16-bit two-level carry-look-ahead adder. (The notation x_{3-0} means x_3, x_2, x_1, x_0 .)

Carry-look-ahead adder, podejście 3

$$G^* = G_3 + G_2P_3 + G_1P_2P_3 + G_0P_1P_2P_3$$

$$P^* = P_0P_1P_2P_3$$

$$c_4 = G_0^* + c_0P_0^*$$

$$c_8 = G_1^* + G_0^*P_1^* + c_0P_0^*P_1^*$$

$$c_{12} = G_2^* + G_1^*P_2^* + G_0^*P_1^*P_2^* + c_0P_0^*P_1^*P_2^*$$

Carry-look-ahead adder, podejście 3

- fazy:
 - obliczanie przeniesień generowanych i propagowanych przez bity
 - obliczanie przeniesień generowanych i propagowanych przez grupy
 - obliczanie przeniesień wchodzących do grup
 - równoległe obliczanie wyniku przez wszystkie grupy
- złożoność całego układu to $9\Delta_G$
- zauważmy, że z układu wychodzą G^{**}, P^{**}
tzn. przeniesienia generowane i propagowane przez sekcję
- z czterech takich układów (i dodatkowego carry-look-ahead generator) można stworzyć trzywarstwowy sumator 64-bitowy
- złożoność proporcjonalna do $\log_4 n$

Conditional sum adder

- dzielimy bity na grupy
- dla każdej grupy generujemy równoległe dwa wyniki, w zależności od przychodzącego bitu przeniesienia
- gdy przychodzący bit przeniesienia będzie znany, wybieramy właściwy wynik

Conditional sum adder

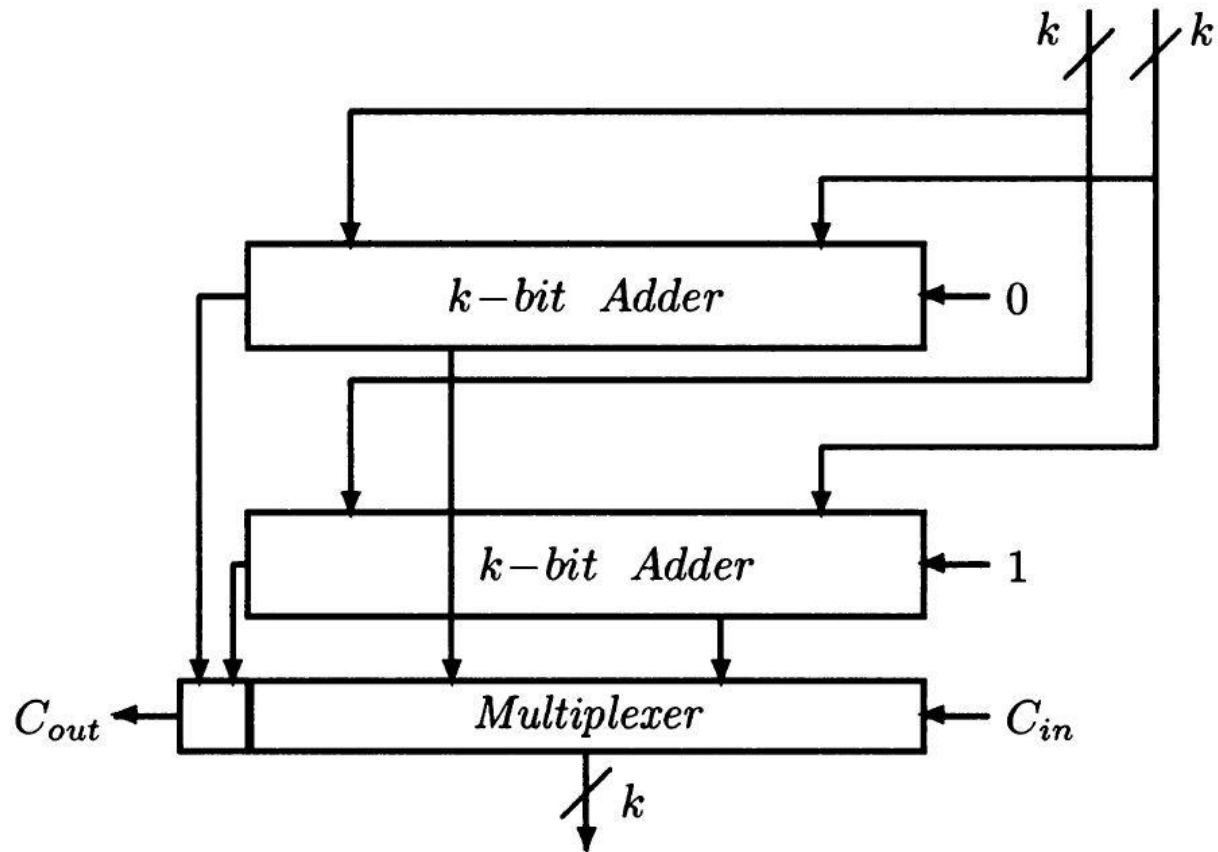


FIGURE 5.3 Selecting the correct set of sum bits and carry-out.

Conditional sum adder


- podzielmy n bitów na dwie grupy po $n/2$ bitów
- w każdej z tych grup zastosujemy rekurencyjnie ten sam pomysł (podzielimy je na dwie grupy o rozmiarach $n/4$)
- ...
- profit
- złożoność czasowa logarytmiczna

Conditional sum adder

	i	7	6	5	4	3	2	1	0
	x_i	1	0	1	1	0	1	1	0
	y_i	0	0	1	0	1	1	0	1
Step 1	s_i^0	1	0	0	1	1	0	1	1
	c_{i+1}^0	0	0	1	0	0	1	0	0
	s_i^1	0	1	1	0	0	1	0	
	c_{i+1}^1	1	0	1	1	1	1	1	
Step 2	s_i^0	1	0	0	1	0	0	1	1
	c_{i+1}^0	0		1		1		0	
	s_i^1	1	1	1	0	0	1		
	c_{i+1}^1	0		1		1			
Step 3	s_i^0	1	1	0	1	0	0	1	1
	c_{i+1}^0	0				1			
	s_i^1	1	1	1	0				
	c_{i+1}^1	0							
Result		1	1	1	0	0	0	1	1

FIGURE 5.4 Conditional sum addition of two 8-bit numbers.

Conditional sum adder

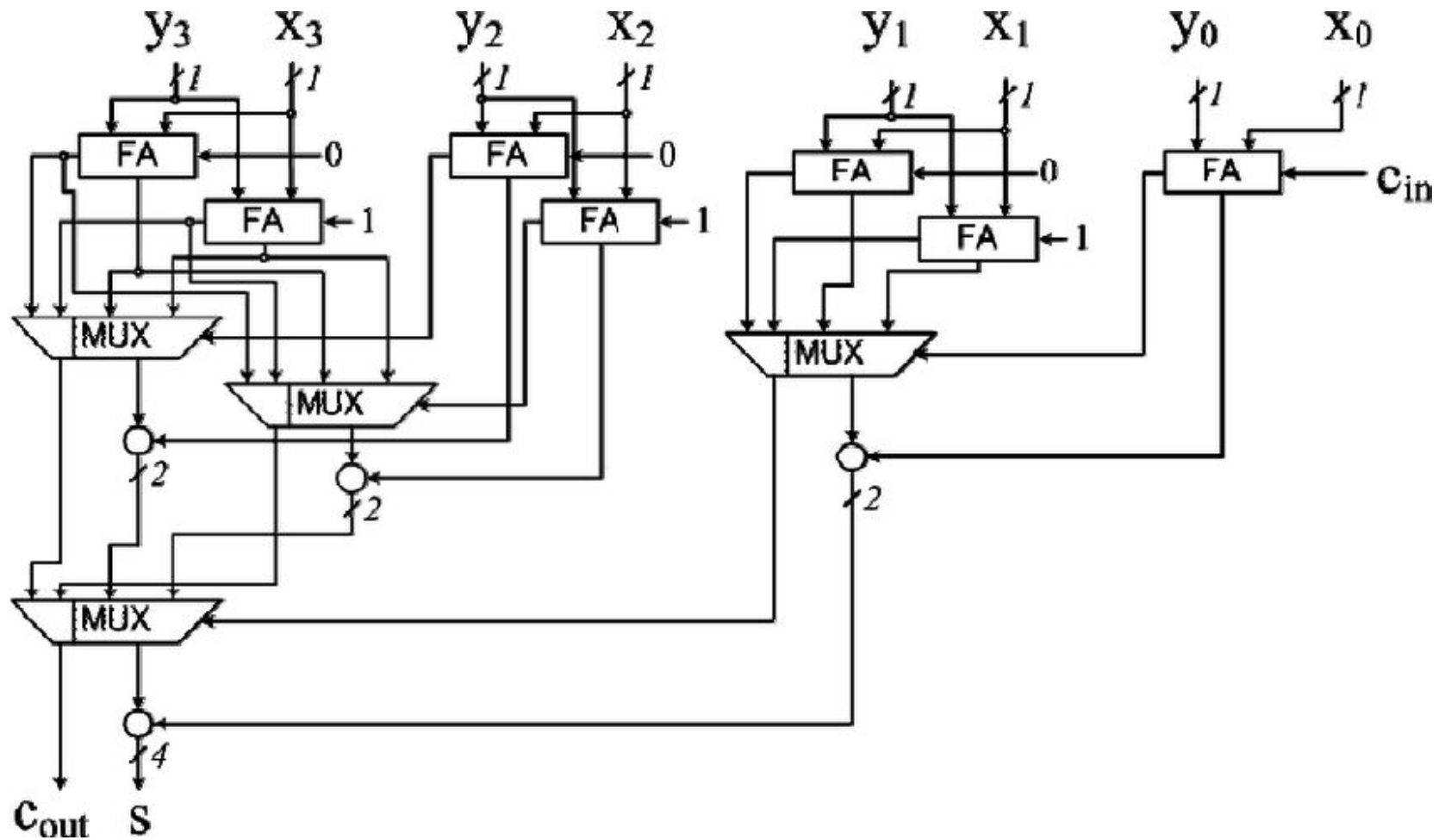

Carry-look-ahead vs conditional sum adder

- podobna złożoność obliczeniowa (logarytmiczna)
- CLAA bardziej popularny niż CSA
 - budowa modułarna
 - mniejszy fan-out elementów układu

W poszukiwaniu optymalnego sumatora

- czy można dodawać jeszcze szybciej?
- alternatywne systemy liczbowe
 - residue number system (brak przeniesień)
 - signed-digit number system (jedna cyfra wyniku zależy tylko od czterech cyfr z wejścia)
 - konwersje pomiędzy systemami zbyt kosztowne
- czy istnieje dolne ograniczenie na czas działania sumatora?
- wiele różnych czynników
 - technologia wykonania sumatora
 - łatwość projektowania
 - fizyczny rozmiar układu
 - koszt wykonania układu
 - prędkość obliczania sumy

Dolne ograniczenie na czas działania

- niektóre cyfry wyniku zależą od wszystkich cyfr wejścia
- zakładamy idealny model
 - jeden typ bramki (f, r) , gdzie r (radix) to podstawa systemu liczbowego, a f to fan-in
 - bramka w jednym cyklu potrafi obliczyć dowolną funkcję f -arną
 - nie bierzemy pod uwagę fan-out
- można pokazać, że $T_{add} \geq \lceil \log_f 2n \rceil$

 


FIGURE 5.5 A partial diagram of a circuit implemented with (f, r) gates.

Generowanie i propagowanie c.d.

- przeniesienie propaguje się przez grupę, jeżeli po dojściu do najmniej znaczącej pozycji jest w stanie przejść i wyjść za najbardziej znaczącą pozycję
- przeniesienie jest generowane przez grupę, jeżeli jest generowane na jednej z pozycji grupy, a następnie propagowane za najbardziej znaczący bit

$$P_{i:j} = \begin{cases} P_i & \text{gdy } i = j \\ P_i P_{i-1:j} & \text{gdy } i > j \end{cases} \quad G_{i:j} = \begin{cases} G_i & \text{gdy } i = j \\ G_i + P_i G_{i-1:j} & \text{gdy } i > j \end{cases}$$

 


FIGURE 5.7 A group consisting of $i - j + 1$ bit positions ($i \geq j$).

Fundamental carry operator

- zdefiniujemy łączny operator $(P, G) \circ (\tilde{P}, \tilde{G}) = (P\tilde{P}, G + P\tilde{G})$
- wtedy $(P_{i:j}, G_{i:j}) = (P_{i:m}, G_{i:m}) \circ (P_{m-1:j}, G_{m-1:j})$, dla $i \geq m \geq j + 1$
- oraz $(P, G) \circ (P, G) = (P, G)$
- stąd $(P_{i:j}, G_{i:j}) = (P_{i:m}, G_{i:m}) \circ (P_{v:j}, G_{v:j})$, dla $v \geq m - 1$
- zatem grupy mogą się nachodzić!
- trochę jak programowanie dynamiczne

Fundamental carry operator

- jak dla grupy obliczyć $c_{i+1}, c_i, \dots, c_{j+1}; s_i, s_{i-1}, \dots, s_j$
- wykorzystujemy przychodzące przeniesienie c_j
- $c_m = G_{m-1:j} + P_{m-1:j}c_j = (P_{m-1:j}, G_{m-1:j}) \circ (1, c_j)$

$$s_m = c_m \oplus x_m \oplus y_m$$

Fundamental carry operator

- 5-bitowy ripple-carry adder

$$(P_4, G_4) \circ \{(P_3, G_3) \circ ((P_2, G_2) \circ [(P_1, G_1) \circ \{(P_0, G_0) \circ (1, c_0)\}])]\}$$

- 16-bitowy carry-look-ahead adder z czterema grupami wielkości 4, z ripple-carry pomiędzy nimi

$$(P_{15:12}, G_{15:12}) \circ \{(P_{11:8}, G_{11:8}) \circ [(P_{7:4}, G_{7:4}) \circ \{(P_{3:0}, G_{3:0}) \circ (1, c_0)\}]\}$$

Fundamental carry operator

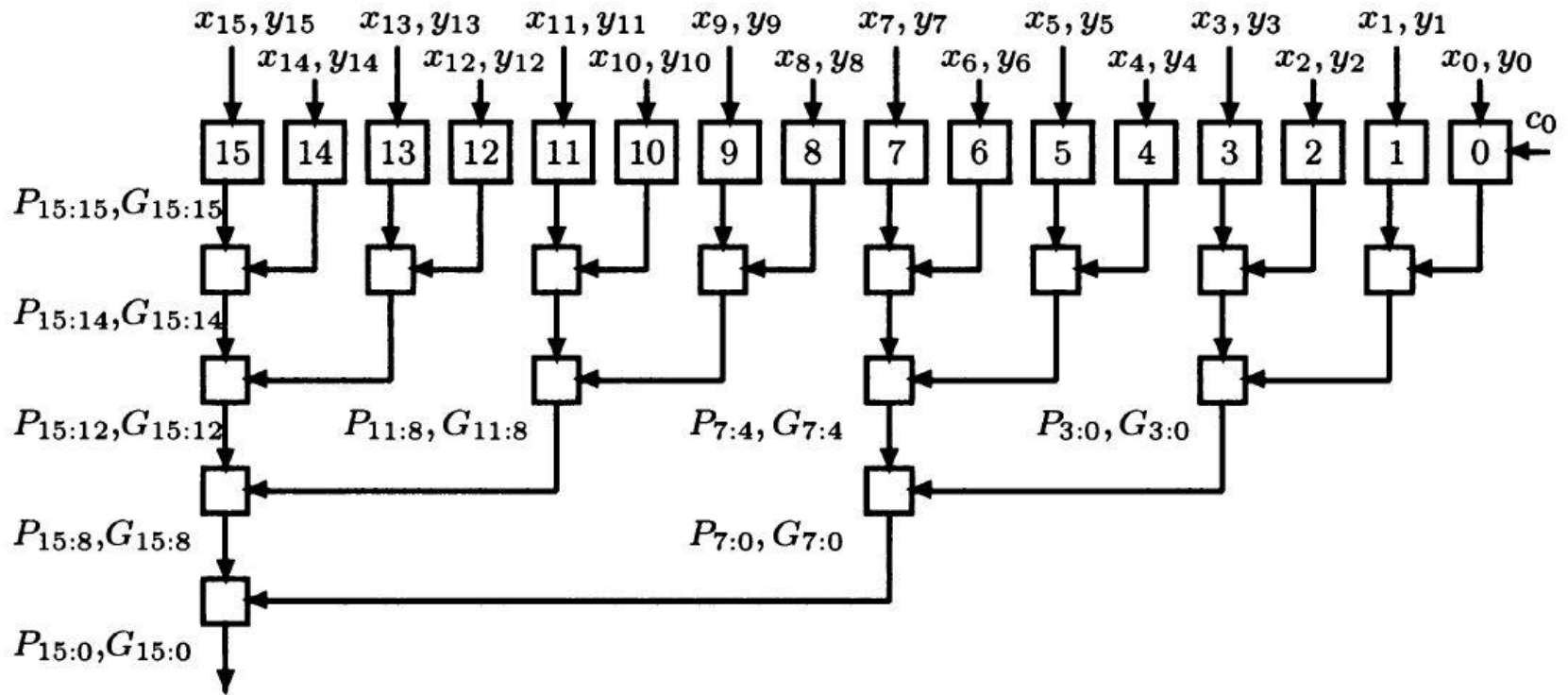


FIGURE 5.8 A tree structure for calculating c_{16} (each line, except c_0 , represents two signals that are either x_m and y_m or $P_{v:m}$ and $G_{v:m}$).

Brent-Kung parallel prefix adder

- parallel prefix circuit to układ kombinacyjny, który dla wejścia x_1, x_2, \dots, x_n produkuje $x_1, x_2 \circ x_1, \dots, x_n \circ x_{n-1} \circ \dots \circ x_1$

 


FIGURE 5.9 The Brent-Kung (2) parallel prefix graph.

Ladner-Fischer parallel prefix adder

 


FIGURE 5.10 The Ladner-Fischer (17) parallel prefix graph.

Kogge-Stone parallel prefix adder


 


FIGURE 5.11 The Kogge-Stone (16) parallel prefix graph.

Han-Carlson parallel prefix adder

 

Ling adder

- wariacja carry-look-ahead adder
- zauważmy, że $c_4 = G_{3:0} = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0$ ma powtarzający się czynnik P_3
- zdefiniujemy $H_{3:0} = G_3 + G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0$ którego możemy używać zamiast $G_{3:0}$
- trochę bardziej skomplikowane obliczanie wyniku
- mniejszy fan-in elementów skutkuje szybszym układem

Carry-select adder

- podobny pomysł do conditional sum adder, ale bez podejścia rekurencyjnego
- dzielimy bity na grupy (być może o różnych długościach)

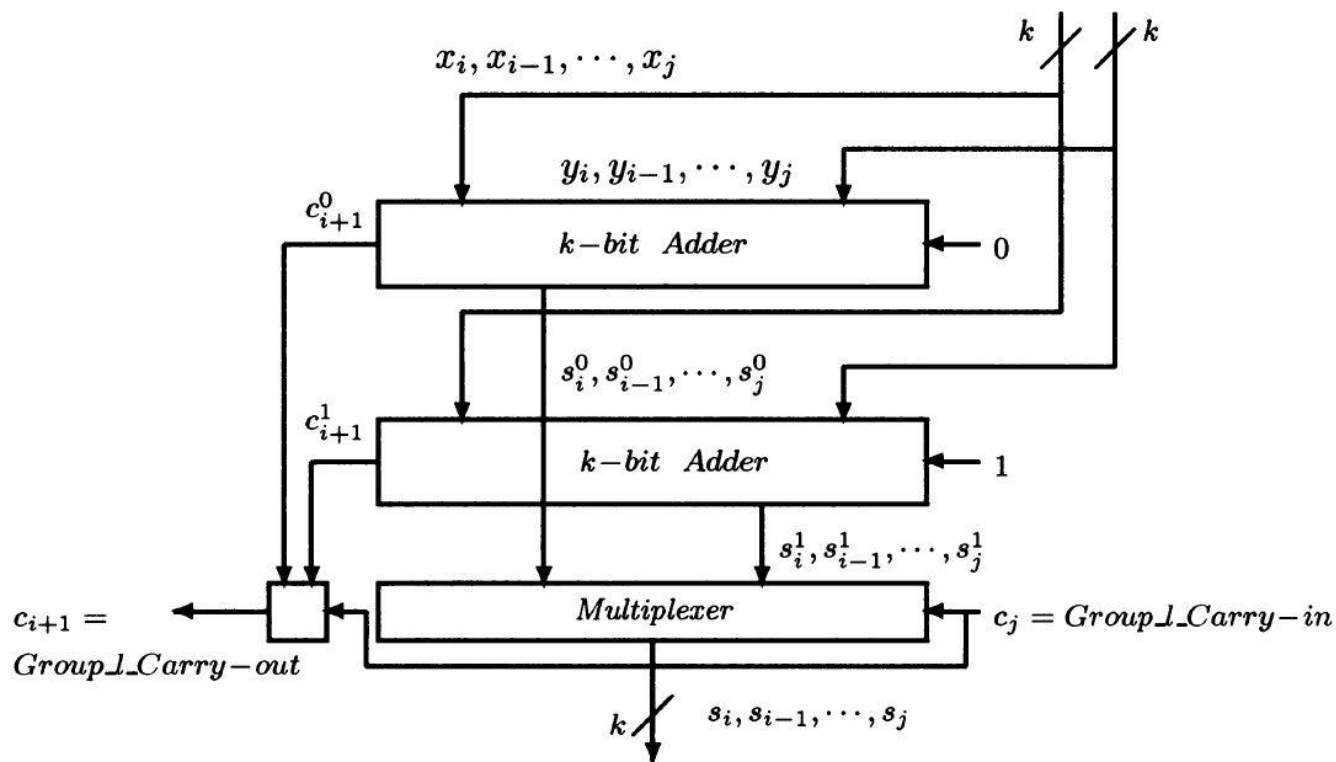


FIGURE 5.13 The l th group, consisting of the k bit positions $j, j+1, \dots, l$, in a carry-select adder.

Carry-select adder

- niech grupy mają kolejno długość 1, 2, 3, 4, ...
- złożoność proporcjonalna do \sqrt{n}

 


Figure J.21 Carry-select adder. As soon as the carry-out of the rightmost block is known, it is used to select the other sum bits.

Carry-skip adder

- dzielimy bity na k (równe \sqrt{n}) grup
- początkowo dla każdej grupy zakładamy, że dostanie przeniesienie równe 0
- dla każdej grupy obliczamy P (propagację grupy)
- jeżeli grupa propaguje, i dostanie przeniesienie równe 1, od razu ustawiamy przeniesienie wychodzące na 1 (zatem kolejna grupa może równolegle zacząć się poprawnie wykonywać)
- jeżeli nie ustawiliśmy przeniesienia wychodzącego na 1, to na pewno będzie ono równe 0, czyli kolejna grupa i tak już równolegle liczy swój wynik
- złożoność proporcjonalna do \sqrt{n}

Carry-skip adder

 


FIGURE 5.14 The l th group consisting of bit positions $j, j + 1, \dots, l$ in a carry-skip adder.

 


FIGURE 5.15 A 15-bit carry-skip adder.

Porównanie kilku algorytmów

Adder	Time	Space
Ripple	$O(n)$	$O(n)$
CLA	$O(\log n)$	$O(n \log n)$
Carry-skip	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$
Carry-select	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$

Figure J.22 Asymptotic time and space requirements for four different types of adders.

- oczywiście istnieją rozwiązania hybrydowe!

Carry-save adder

- co jeżeli chcemy dodać więcej niż dwa operandy?
- niech propagowanie przeniesień odbywa się raz, w ostatniej fazie algorytmu
- zmieniamy myślenie, teraz pojedynczy układ przyjmuje trzy 1-bitowe liczby i zamiast sumy i przeniesienia generuje 2-bitową sumę

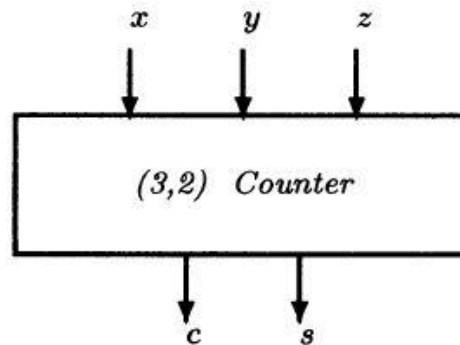


FIGURE 5.22 A (3,2) counter.

$$s = (x + y + z) \bmod 2 \quad \text{and} \quad c = \frac{(x + y + z) - s}{2}$$

Carry-save adder

- aby dodać k liczb, potrzebujemy $(k-2)$ jednostek CSA oraz jedną jednostkę CPA (carry-propagating adder), która rozpropaguje przeniesienia



 


FIGURE 5.23 A carry-save adder for four operands.

Carry-save adder w mnożeniu

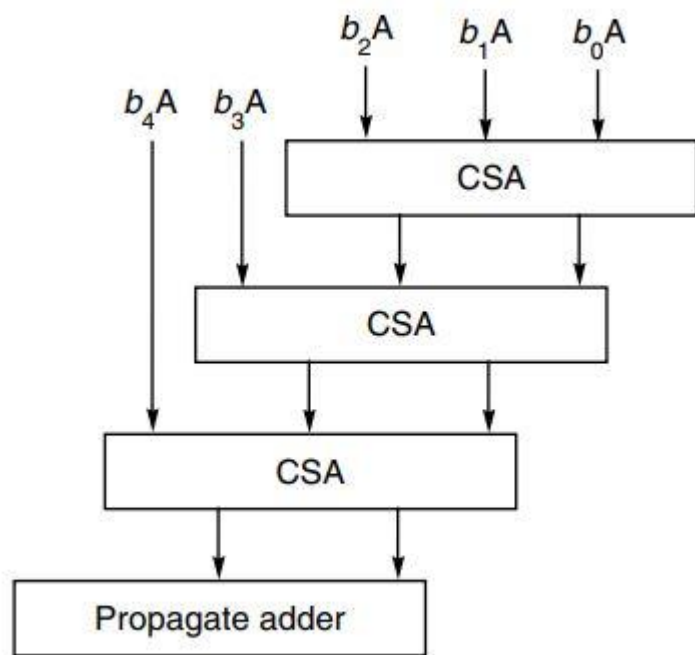

(a)

 


(c)


Figure J.27 An array multiplier. The 5-bit number in A is multiplied by $b_4b_3b_2b_1b_0$. Part (a) shows the block diagram, (b) shows the inputs to the array, and (c) expands the array to show all the adders.

Wallace tree

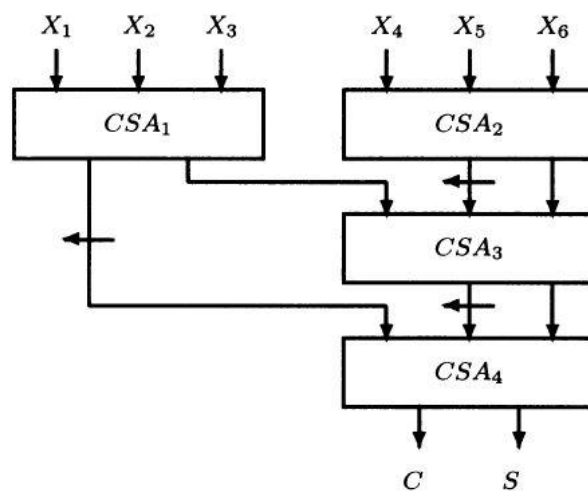- bardziej efektywny sposób układania CSA
- dla k operandów potrzeba około $\frac{\log(k/2)}{\log(3/2)}$ poziomów drzewa
- nie możemy stworzyć normalnego drzewa binarnego, bo nie mamy liczników (2, 1)



(a)

 

(b)

FIGURE 5.24 (a) A CSA tree for six operands. (b) An implementation of a 6-input bit-slice of the tree in (a).

Wallace tree

Number of operands	Number of levels
3	1
4	2
$5 \leq k \leq 6$	3
$7 \leq k \leq 9$	4
$10 \leq k \leq 13$	5
$14 \leq k \leq 19$	6
$20 \leq k \leq 28$	7
$29 \leq k \leq 42$	8
$43 \leq k \leq 63$	9

TABLE 5.1 The number of levels in a CSA tree for k operands.

Wallace tree w mnożeniu


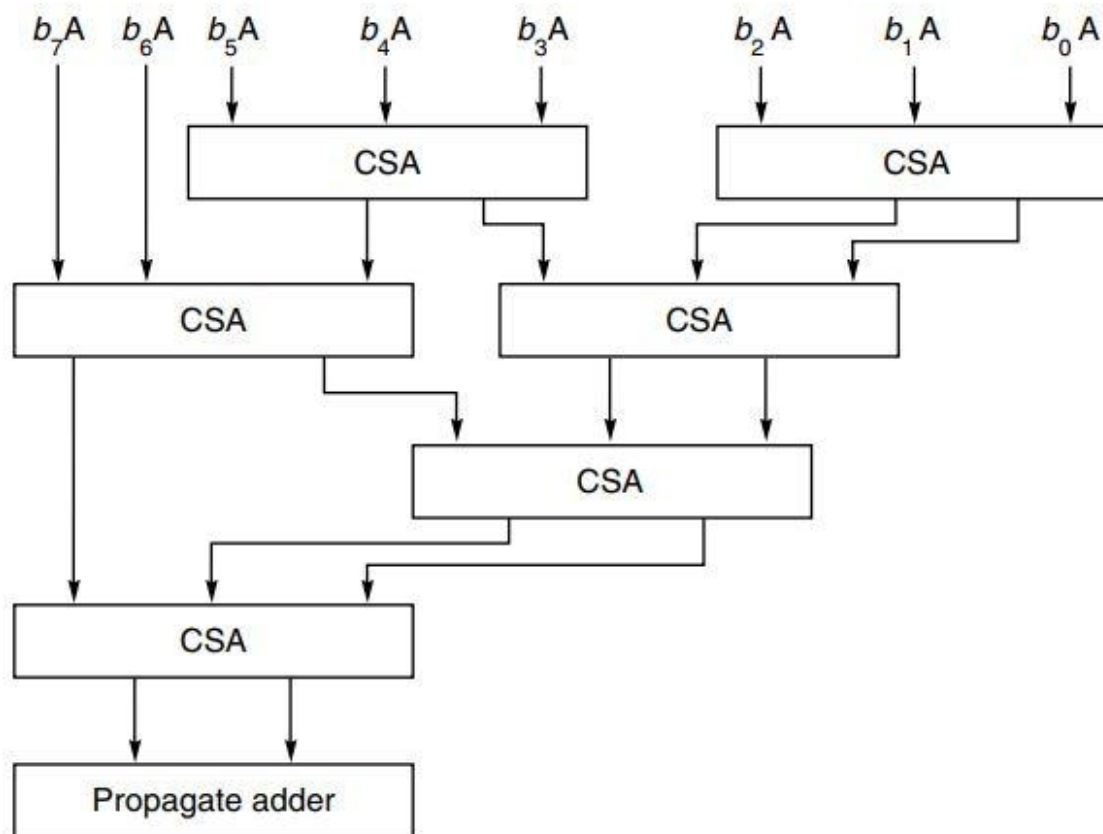



Figure J.30 Wallace tree multiplier. An example of a multiply tree that computes a product in $O(\log n)$ steps.

CSA array vs Wallace tree (množenie)

Instead of doing this:

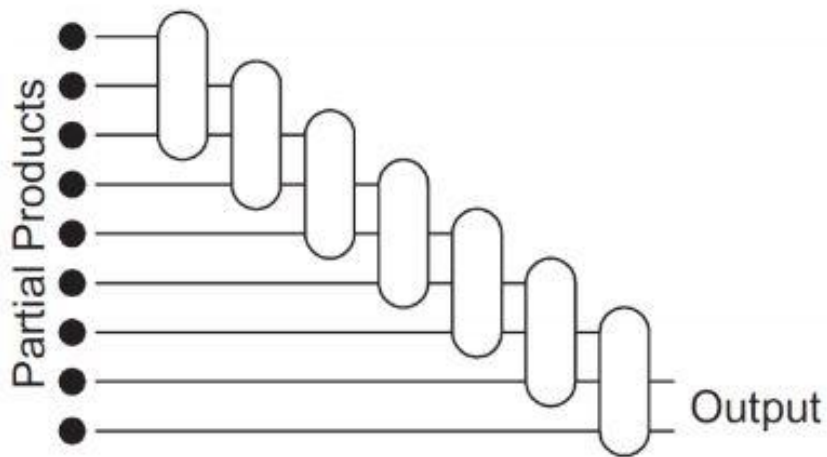


...we can do this:

 


Kolejne usprawnienia w CSA

- użycie licznika (7, 3) zamiast (3, 2)
 - usuwa 4 bity, a nie zajmuje aż tak bardzo więcej miejsca
- można użyć pamięci ROM jako implementację liczników (m, n) dla większych m i n
- czasem używa się różnych liczników w różnych warstwach, np. (7, 3) w pierwszej, a (3, 2) w drugiej

Kolejne usprawnienia w CSA

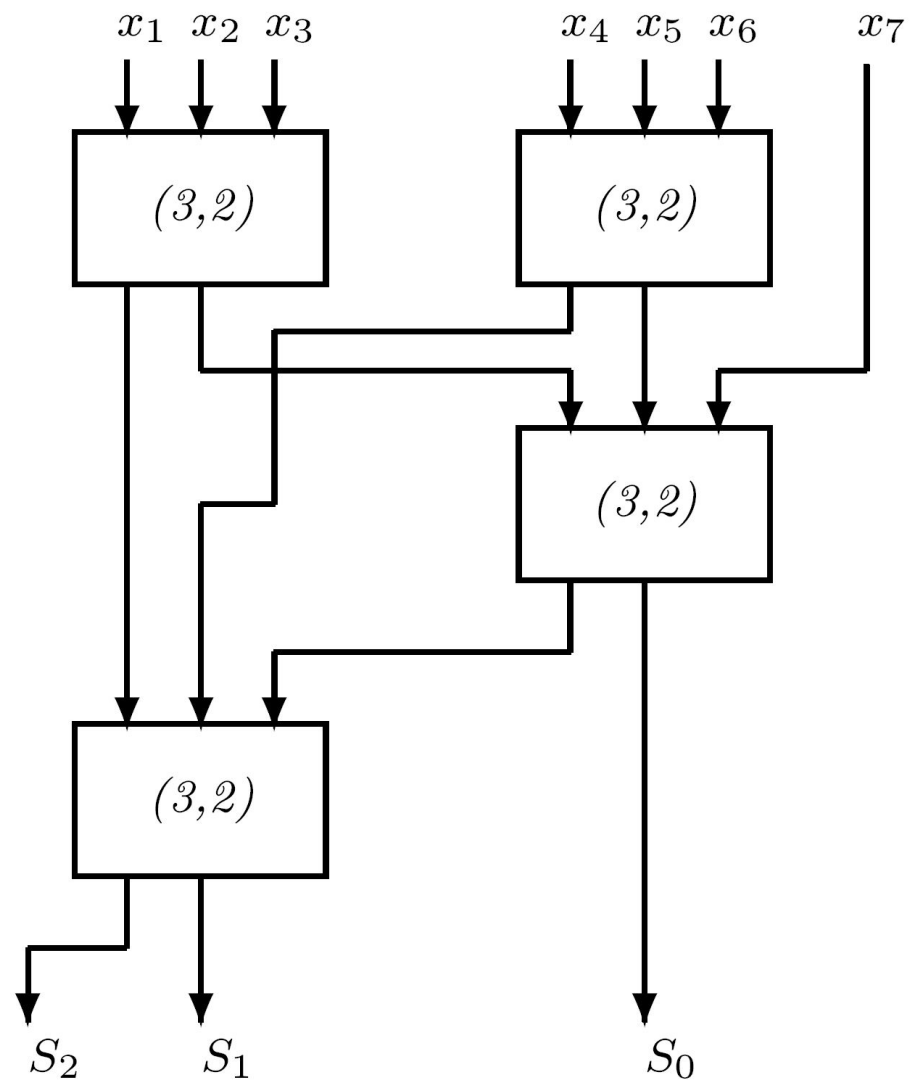

Kolejne usprawnienia w CSA

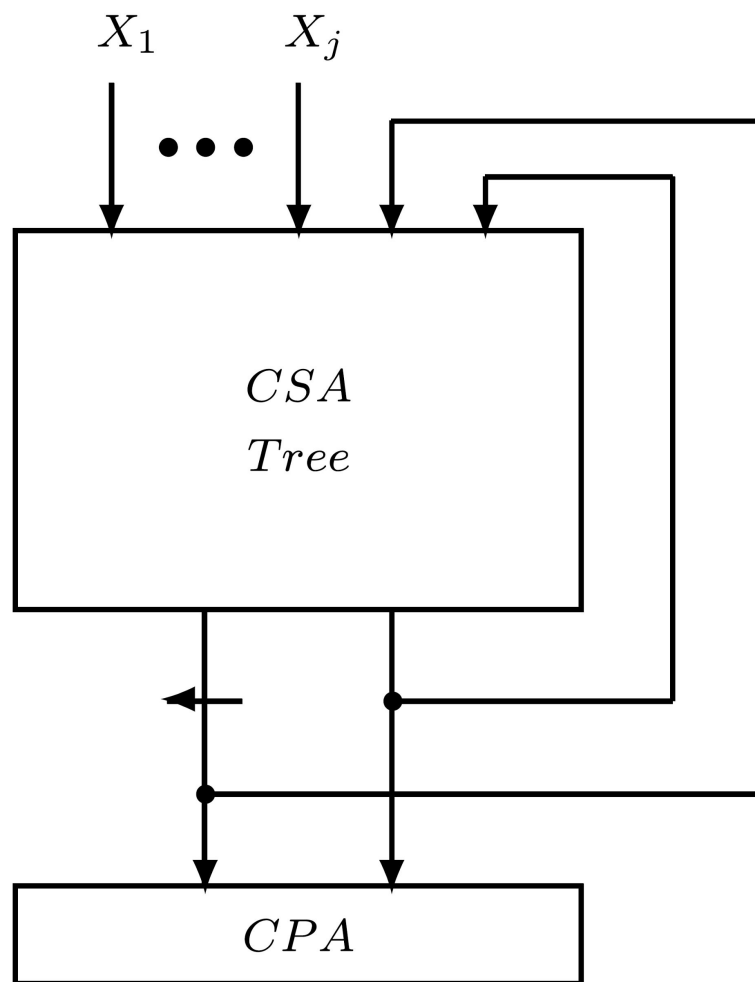

Kolejne usprawnienia w CSA

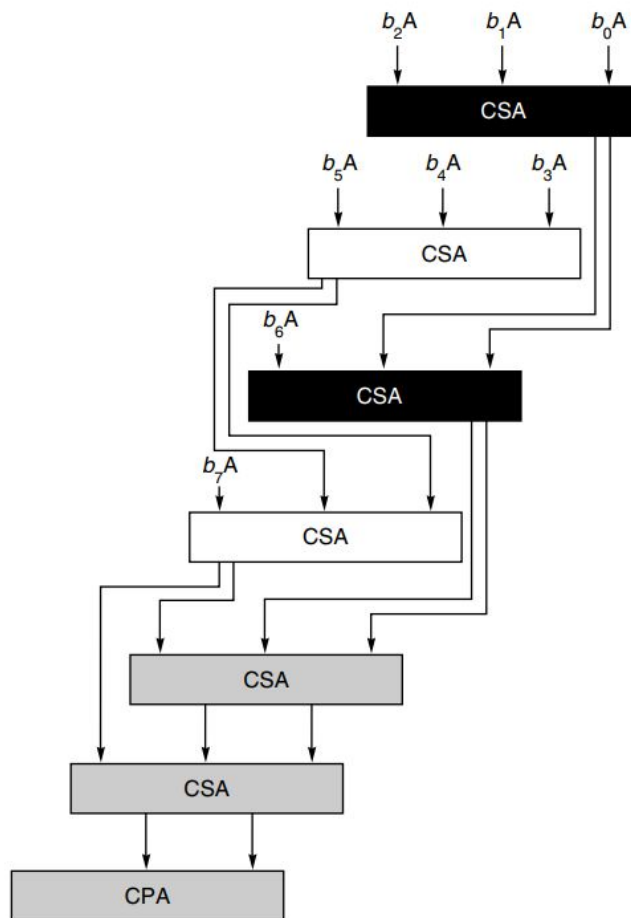


Figure J.29 Even/odd array. The first two adders work in parallel. Their results are fed into the third and fourth adders, which also work in parallel, and so on.

Potokowanie operacji dodawania

- przydatne gdy wykonujemy wiele dodawań z rzędu
- możliwe przy niektórych algorytmach, np. conditional sum adder
- niemożliwe (bez modyfikacji pomysłu/implementacji) przy innych, np. carry-look-ahead adder
- zalecane przy dodawaniu wielu operandów, np. carry-save adder (każdy poziom drzewa osobną fazą potoku)

Mnożenie

- trzy rodzaje układów mnożących
 - równoległy - równoległe generuje iloczyny cząstkowe i dodaje je używając sumatora przyjmującego wiele operandów
 - sekwencyjny - generuje iloczyny cząstkowe sekwencyjnie i dodaje je do dotychczasowej sumy
 - tablicowy - zawiera tablicę komórek, która równoległe generuje i dodaje nowe iloczyny cząstkowe (najszybsze, ale najbardziej skomplikowane w implementacji)
- sposoby na przyspieszenie
 - zmniejszenie liczby iloczynów cząstkowych
 - przyspieszenie fazy dodawania

Množenie

						y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0		
						x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0		
						x_0y_5	x_0y_4	x_0y_3	x_0y_2	x_0y_1	x_0y_0		
					x_1y_5	x_1y_4	x_1y_3	x_1y_2	x_1y_1	x_1y_0			
				x_2y_5	x_2y_4	x_2y_3	x_2y_2	x_2y_1	x_2y_0				
			x_3y_5	x_3y_4	x_3y_3	x_3y_2	x_3y_1	x_3y_0					
		x_4y_5	x_4y_4	x_4y_3	x_4y_2	x_4y_1	x_4y_0						
	x_5y_5	x_5y_4	x_5y_3	x_5y_2	x_5y_1	x_5y_0							
p_{11}	p_{10}	p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0		

Multiplicand

Multiplier

Partial Products

Product

Zmniejszenie liczby iloczynów cząstkowych

- licząc AB , moglibyśmy na początku wygenerować A , $2A$, $3A$, a następnie analizować po 2 bity B
- zmniejsza liczbę iloczynów cząstkowych o połowę
- zwiększa stopień skomplikowania fazy dodawania
- ...
- brak profitu

Booth's algorithm

- przy mnożeniu $A*B$:
 - jeżeli B ma k zer z rzędu, wystarczy tylko k razy przesunąć bitowo akumulator w prawo
 - jeżeli B ma k jedynek z rzędu, możemy zamiast k dodawań zrobić jedno dodawanie i jedno odejmowanie

$$\dots 0 \{11 \dots 11\} 0 \dots = \dots 1 \{00 \dots 00\} 0 \dots - \dots 0 \{00 \dots 01\} 0 \dots$$

Using *SD* (signed-digit) notation, discussed in Chapter 2, the above can be written as

$$\dots 1 \{00 \dots 0\bar{1}\} 0 \dots$$

For example, $\dots 0 \{1111\} 0 \dots = \dots 1 \{0000\} 0 \dots - \dots 0 \{0001\} 0 \dots$

Booth's algorithm

- tak naprawdę wzór na nowy mnożnik to $y_i = x_{i-1} - x_i$, gdzie $x_{-1} = 0$

x_i	x_{i-1}	Operation	Comments	y_i
0	0	shift only	string of zeros	0
1	1	shift only	string of ones	0
1	0	subtract and shift	beginning of a string of ones	$\bar{1}$
0	1	add and shift	end of a string of ones	1

TABLE 6.1 Booth's algorithm.


- wady:
 - liczba dodawań, odejmowań, oraz przesunięć bitowych pomiędzy dodawaniami lub odejmowaniami jest zmienna (czynnik niepożądany przy projektowaniu układów)
 - $1010101 = 1\bar{1}\bar{1}\bar{1}\bar{1}\bar{1}\bar{1}\bar{1}$

Booth's algorithm

A		1	0	1	1		-5
X	\times	1	1	0	1		-3
Y		0	$\bar{1}$	1	$\bar{1}$		recoded multiplier
Add $-A$		0	1	0	1		
Shift		0	0	1	0	1	
Add A	$+$	1	0	1	1		
		1	1	0	1	1	
Shift		1	1	1	0	1	1
Add $-A$	$+$	0	1	0	1		
		0	0	1	1	1	1
Shift		0	0	0	1	1	1
							1

Radix-4 modified Booth's algorithm

 - zamieniamy bity grupami po 3 (w tym 2 ulegają zmianie, a 1 to bit odniesienia)
- bardziej efektywne obsłużenie odizolowanych 1 i 0



Radix-4 modified Booth's algorithm

x_i	x_{i-1}	x_{i-2}	y_i	y_{i-1}	operation	comments
0	0	0	0	0	+0	string of zeros
0	1	0	0	1	+A	a single 1
1	0	0	$\bar{1}$	0	-2A	beginning of 1's
1	1	0	0	$\bar{1}$	-A	beginning of 1's
0	0	1	0	1	+A	end of 1's
0	1	1	1	0	+2A	end of 1's
1	0	1	0	$\bar{1}$	-A	a single 0
1	1	1	0	0	+0	string of 1's

TABLE 6.3 A radix-4 modified Booth's algorithm.

Radix-4 modified Booth's algorithm

A			01	00	01		17
X	\times		11	01	11		-9
Y			$0\bar{1}$	10	$0\bar{1}$		recoded multiplier
			$-A$	$+2A$	$-A$		operation
Add $-A$	$+$		10	11	11		
2-bit Shift		1	11	10	11	11	
Add $2A$	$+$	0	10	00	10		
			01	11	01	11	
2-bit Shift			00	01	11	01	11
Add $-A$	$+$		10	11	11		
			11	01	10	01	11
							- 153

Radix-8 modified Booth's algorithm & canonical recoding

- można patrzeć na grupy 4 bitów (3 zmiany + referencja), ale to wymagałoby obliczenia $3A$
- można wygenerować kanoniczną formę B , która ma jak najmniej bitów, ale ta operacja wymaga przejrzania B od lewej do prawej, więc tracimy równoległość produkowania iloczynów cząstkowych

Użycie mniejszych układów mnożących

$$\begin{array}{r} \begin{array}{|c|c|} \hline A_H & A_L \\ \hline X_H & X_L \\ \hline \end{array} \\ \times \\ \hline \end{array}$$

(a)

$$\begin{array}{r} A_L \times X_L \\ A_H \times X_L \\ A_L \times X_H \\ A_H \times X_H \\ \hline \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{r} A_H \times X_L \\ A_H \times X_H \quad A_L \times X_L \\ A_L \times X_H \\ \hline \end{array}$$

FIGURE 6.1 Aligning the four partial products in Equation (6.2).

Przykład z życia



- Weitek 3364
- MIPS R3010
- Texas Instruments 8847
- wprowadzone w 1988, cykl około 40 ns (25 MHz)
- implementują dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie według standardu IEEE (zatem również dodawanie i mnożenie liczb całkowitoliczbowych)

Przykład z życia

Features	MIPS R3010	Weitek 3364	TI 8847
Clock cycle time (ns)	40	50	30
Size (mil ²)	114,857	147,600	156,180
Transistors	75,000	165,000	180,000
Pins	84	168	207
Power (watts)	3.5	1.5	1.5
Cycles/add	2	2	2
Cycles/mult	5	2	3
Cycles/divide	19	17	11
Cycles/square root	–	30	14

Figure J.36 Summary of the three floating-point chips discussed in this section. The cycle times are for production parts available in June 1989. The cycle counts are for double-precision operations.

Przykład z życia

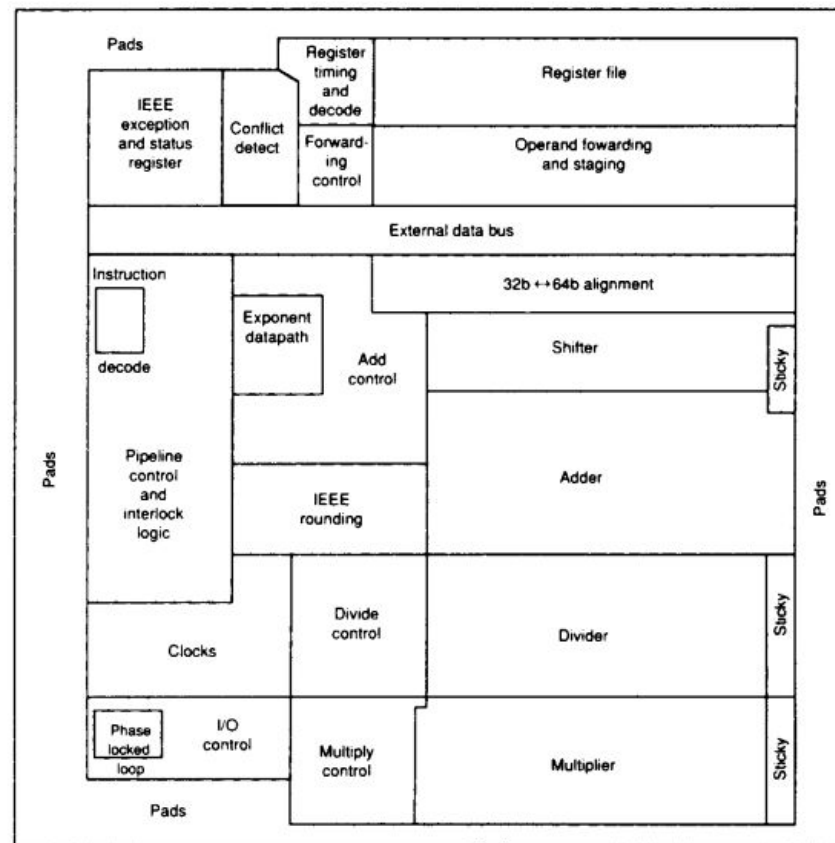 

MIPS R3010

Przykład z życia

- MIPS
 - dodawanie: dzielimy bity na dwie połówki używając carry-select, wewnątrz bloków używamy hybrydy CLA i ripple-carry o różnych rozmiarach podbloków
 - mnożenie: radix-4 Booth recoding + technika parzyste/nieparzyste (CSLA)
- Weitek
 - dodawanie: carry-skip
 - mnożenie: radix-8 Booth recoding
- TI
 - dodawanie: carry-select
 - mnożenie: 3-etapowy potok na drzewie binarnym CSA (da się takie stworzyć używając systemu liczbowego o ujemnych cyfrach): obliczenie połowy bitów, obliczenie drugiej połowy bitów, zamiana wyniku na kod uzupełnień do dwóch
- trzy firmy miały podobne możliwości i ograniczenia, a każda wybrała inny algorytm dodawania i mnożenia

Koniec. Pytania?

Źródła

- Israel Koren, Computer Arithmetic Algorithms, 2nd Edition
- Hennessy, Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Edition, Appendix J